 


Pregunta 1

Parte a.- Suponga que Logisim dispone de 2 nuevos dispositivos: el *slider* y el *led rgb*. La figura muestra 3 sliders conectados al led rgb. Un slider genera una salida de 8 bits. El usuario hacer variar el valor de la salida moviendo la manilla con la mano de Logisim, desde 0 (manilla completamente a la izquierda) hasta 255 (completamente a la derecha). El led rgb posee 3 entradas de 8 bits cada una, que indican la intensidad del rojo (arriba), verde (al centro) y azul (abajo). En el ejemplo de la figura el usuario puede mostrar cualquier color moviendo las 3 manillas.




Diseñe una interfaz de entrada y salida para LRV32IM que permita a un programa leer el estado de los 3 sliders y especificar el color del led rgb invocando las funciones:

```
typedef unsigned char uchar;
void getSliders(uchar *pr, uchar *pg, uchar *pb);
void setRgbLed(uchar red, uchar green, uchar blue);
```

 Ejemplo de uso:

```
uchar r, g, b;
getSliders(&r, &g, &b);
setRgbLed(r, g, b);
```


El diseño es libre: Ud. define el número de puertos y sus direcciones (puede usar un solo puerto de 32 bits o 3 puertos de 8). La figura de la derecha muestra las entradas y salidas que debe considerar en su interfaz de los dispositivos con los buses de direcciones, datos y control.




Parte b.- Programe las funciones `getSliders` y `setRgbLed`.

Pregunta 2

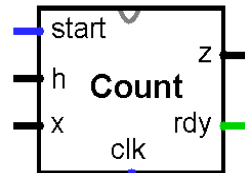I) Implemente el circuito *Count* de la figura. Recibe como entradas un entero x de 8 cifras hexadecimales (32 bits en total) y una cifra h hexadecimal distinta de 0. Debe entregar en la salida z (de 4 bits) la cantidad de cifras h presentes en x . Por ejemplo si x es `0x57a7` y h es 7, z debe ser 2 porque 7 aparece 2 veces. El cálculo comienza cuando la entrada *start* se pone en 1 (por un solo ciclo del reloj) y termina cuando la salida *rdy* es 1



 arrojando el resultado en z . Mientras se realiza el cálculo *rdy* debe permanecer en 0 y el valor de la salida z es irrelevante. Las entradas x y p se mantienen constantes hasta que *rdy* se ponga en 1. Debe mantener las salidas *rdy* en 1 y z constantes hasta que *start* vuelva a 1. El diagrama de tiempo muestra el funcionamiento solicitado.



II) Escriba en systemverilog una versión sintetizable del mismo módulo *Count* de la parte I.

Pregunta 3

A) Considere el diseño de LRV32IM microprogramado que usó en sus tareas. Al reverso del enunciado está el diagrama de bloques. El registro de instrucción *Inst* tiene cargada la instrucción *andi s4,t2,-14* (*s4* es el registro de destino). **Evalúe** de manera independiente si cada una de las 5 transferencias entre registros del cuadro de la derecha se puede realizar en **un solo ciclo del reloj**. Si la transferencia se puede realizar indique **cuáles son la señales de control** requeridas para llevarla a cabo. Si no se puede realizar, explique por qué.

- a) PC $\leftarrow$ T2-14
- b) S4 $\leftarrow$ T2
- c) T2 $\leftarrow$ S4-14
- d) Inst $\leftarrow$ Mem[T2-14]
- e) S4 $\leftarrow$ PC-14

B) La figura muestra un extracto del estado actual de un *caché* de 8 KB (2^{13} bytes) de 2 grados de asociatividad, cada uno de los 2 bancos con 256 líneas de 16 bytes. El *caché* no está vacío. Por ejemplo en la línea 2a del *caché* (en hexadecimal) se

línea	etiqueta	contenido	etiqueta	contenido
b5	2b5		6b5	
78	d78		478	
2a	92a		f2a	

almacenan las líneas de memoria que tienen como etiqueta 92a y f2a (es decir, la línea que va de la dirección f2a0 a la dirección f2af). Un programa accede a las siguientes direcciones de memoria (en hexadecimal): 6b58, d789, f2ac, a2a0, 2b54, 1788, 92a0, eb5c y 32a0. **Indique** qué accesos a la memoria son aciertos en el *caché*, cuáles son desaciertos y **rehaga la figura** mostrando el estado final del *caché*. Por ejemplo el acceso 6b58 es un acierto.

CC4301 Arquitectura de Computadores – Examen – Primavera 2025 – Prof.: Luis Mateu

